 


Домашнее задание 18

Ткачев Андрей, группа 166

15 февраля 2017 г.

Задача 1. Приведем в качестве доказательства схему вычисляющую $XOR(x, y, z)$.




$x \oplus y \oplus z$ принимает значение 0 либо когда $x = y = z = 0$, либо когда какие-то 2 переменные равны 1, а третья — 0; в остальных случаях (только один истинный аргумент или все аргументы истинны) значение — 1. Соответственно, приведенная схема ведет себя так же.

 Задача 2. Последние 9 наборов значений переменных x_1, x_2, x_3, x_4 в стандартном порядке имеют вид


- 0111
- 1000
- 1001
- 1111

Эти наборы отличаются от оставшихся тем, что в них старший бит равен 1 или последние три бита равны 1. В виде схемы последнее предложение записывается так:




Длина данной схемы равна 7, что явно меньше 15, и она вычисляет требуемую функцию.

 Задача 3. Обозначим за элемент P с тремя входами и одним выходом следующую схему:



 Нетрудно видеть, что данная схема вычисляет функцию, которая истинна только на наборе аргументов $1, 0, 1$ (порядок важен). Тогда составим схему для входа размера n , определяющую, входит ли подстрока 101 в $x_1x_2 \dots x_n$.



Корректность работы схемы можно доказать по индукции по размеру входа (База: $n = 3$, результатом является просто результат работы схемы P , которая корректна. Предположение: верно для $n = k$. Шаг: строка из $k + 1$ аргументов содержит подстроку 101 если ее содержит подстрока из первых k аргументов или последние три аргумента, т.е. результат работы схемы на этом входе — дизъюнкция выхода схемы на k аргументов и схемы P на последних трех аргументах, что и требовалось).

Оценим размер полученной схемы. Зная, что $|P| = 3$, получаем, что размер схемы

$$n + \underbrace{(n-2)|P|}_{n-2 \text{ раза используем схему } P} + \underbrace{(n-3)}_{n-3 \text{ раза используем дизъюнкцию}} = \\ = n + 3n - 6 + n - 3 = 5n - 9 = O(n)$$

Задача 4. Умножение двоичного числа на 3 равносильно сумме этого числа и его же, умноженного на 2 .


Умножение двоичного числа на 2 есть приписывание к нему справа нулевого бита.

Если двоичное число в своей записи имеет n бит, то результатом умножения на три может стать $n + 2$ битное число. Таким образом, мы строим схему на n входов x_n, \dots, x_1 (пусть x_n - старший бит) и $n + 2$ выходами y_{n+2}, \dots, y_1 .

Суммирование реализуем, как обычное сложение столбиком


$$\begin{array}{r}
x_n \ x_{n-1} \ \dots \ x_1 \ 0 \\
\phantom{x_n \ x_{n-1} \ \dots} x_n \ \dots \ x_2 x_1 \\
\hline
(x_n \oplus r_n) \ \dots \ (x_1 \oplus x_2 \oplus r_1)(x_1 \oplus x_2)x_1
\end{array}$$

 Для красоты введем вспомогательную схему S с тремя входами — аргументы сложения и значение, которое переносится с прошлых разрядов, и двумя выходами — результат сложения по модулю и число, которое необходимо перенести в следующий разряд (1, если единиц среди аргументов больше одной).



Зеленый выход — результат сложения, который будет записан в разряд, синий — число для переноса в следующий разряд.

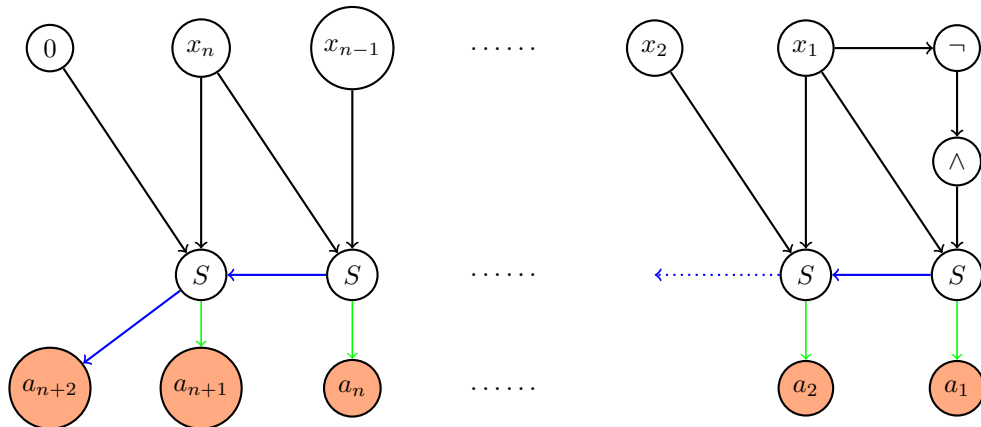Позволим себе использовать элемент «0» (т.к. мы его можем получить из $x \wedge \bar{x}$). Будем считать так же, что если на изображение в S входит только две «стрелки» причем одна из них от нуля, то это означает, что недостающие аргументы — нули (во избежание нагромождения стрелок).




Оценим размер схемы S . В ней используется два xor , каждый из которых требует 5 базисных функций (два отрицания, две конъюнкции и дизъюнкция) и функция $Maj3$, которая записывается за 4 базовых функций (две конъюнкции и две дизъюнкции). Итого: $|S| = 14$.

Теперь оценим нашу схему. В ней используется ровно $n + 1$ подсхема S , две элементарных функции для получения нуля и n аргументов. Итого: $(n + 1)|S| + n + 2 = 14n + 16 = O(n)$.

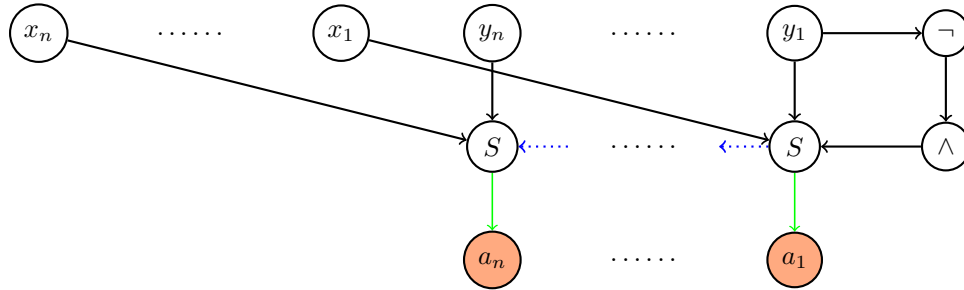
Задача 5. Воспользуемся признаком делимости на 3 в четверичной системе счисления: число делится на 3 в четверичной системе счисления, когда его сумма цифр делится на 3 (следует из того, что в этой системе i -ый разряд на самом деле является числом $4^i \cdot a = (4^i - 1)a + a = (4 - 1)(\dots)a + a = 3(\dots)a + a$, т.е. любое число можно записать как сумму цифр и некую сумму чисел, кратных трем). Из четверичной системы мы можем легко перейти в двоичную — достаточно каждую цифру представить как двоичное двухбитное число. Тогда получим признак делимости на 3 для двоичных чисел: двоичное число делится на три, если сумма чисел, образованных битами 0 и 1, 2 и $3 \dots, n - 1$ и n делится на три.

Реализуем схему P , которая будет однократно выполнять суммирование, описанное выше, чтобы после многократного ее применения получить простое двухбитное число, для которого понятно, как определить кратность.

Для начала при помощи схемы суммирования бит S из одной из прошлых задач построим схему сумматора Σ с $2n$ входами и n выходами (т.е. в результате указанного суммирования мы не можем получить число больше исходного (так если мы выполним суммирование для $2^{n+1} - 1$ мы получим число не больше, чем $\frac{3n}{2}$, двоичная запись которого много меньше n бит).




Теперь построим P . Позволим себе некоторую вольность: мы не будем рисовать, как мы передаем сумматору все $2n$ аргументов, довольствуемся лишь условным обозначением — стрелки от $x_i x_{i-1}$ будут означать, что эти переменные идут как первые два младших бита в одном аргументе сложения, в то время как остальные биты этого слагаемого мы примем за нули (которые мы можем синтезировать из базисных функций), стрелка от другого сумматора — есть второе число для сложения. Стрелка же от конъюнкции $x \wedge \bar{x}$ в данном случае означает, что в качестве второго числа для сложения мы принимаем n нулей.

 

Стоит сказать, что наше n не обязательно четно. В этом случае схема отличается лишь тем, что в один из сумматоров вместо второй переменной передается 0, как лидирующий бит. Позволим себе не загромождать схему деталями, не меняющими ход решения (ведь ноль мы все равно умеем получать, и более того уже получили). Теперь поймем, что нам нужно знать, является ли выход схемы P числом кратным трем. Для этого применим ее же к выходу схемы P на входе из нашего числа. Поймем, также что применение схемы P к числу с двумя младшими значащими битами мы получим это же число, т.е. не страшно, если мы применим схему P ко входу достаточно много раз. Поймем, что наверняка достаточно применить схему P всего лишь n раз (в самом деле, после применения число значащих бит уменьшается больше чем в два раза $n \rightarrow \log_2(\frac{3n}{2}) \rightarrow \log_2(\frac{3 \log_2(\frac{3n}{2})}{2}) \dots$), таким образом после n -ого применения мы наверняка получим число с двумя младшими значащими битами. Для них определит делимость на три элементарно — они должны одновременно равняться 0 либо 1. И ответ делится ли это маленькое число на три или нет и является ответом на глобальный вопрос задачи.

Таким образом итоговая схема имеет вид:

 

Теперь оценим длину схемы. Мы использовали n переменных, n схем P и 6 элементарных функций. Размер схемы P составляет $\frac{n}{2}$ сумматоров и 2 элементарные функции. Сумматор состоит из n схем S , которые в свою очередь имеют размер 14, и двух базисных функций. Таким образом итоговый размер схемы: $6 + n + n \cdot (\frac{n}{2} \cdot (14n + 2) + 2) = O(n^3)$.

Задача 6. Как мы помним, в данном базисе каждая функция представляется полиномом жигалкина, а именно суммой вида $a_0 \oplus (a_1 \wedge x_1) \dots (b_0 \wedge x_1 x_2) \dots (z \wedge x_1 \wedge \dots \wedge x_n)$. Поймем, сколько узлов содержит схема, вычисляющая данный полином. Всего операторов сложения не более чем $1 + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$ (по оператору на каждое слагаемое). Узлов вида x_i в схеме не более n . Отбросим все слагаемые с 0-ми коэффициентами. Посмотрим теперь внимательно на слагаемые вида $x_i x_j, i \neq j$. Если считать, что все узлы из одной переменной у нас уже есть, то для вычисления узлов $x_i x_j$ нужна лишь одна конъюнкция на каждое такое слагаемое, т.е. $\binom{n}{2}$. Это наблюдение можно индуктивно продолжить: пусть у нас вычислены все узлы вида $x_{l_1} \dots x_{l_k}$ и узлы вида x_i , тогда чтобы вычислить все узлы вида $x_{l_1} \dots x_{l_{k+1}}$ необходимо применить конъюнкцию к узлам первого и второго видов, т.е. всего $\binom{n}{k+1}$ конъюнкций. Таким образом для вычисления полинома требуется не более $\binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n - n - 1$ конъюнкций. Итого узлов в схеме не более чем $2^n + 2^n - n - 1 < 2^n$.

Задача 7. Воспользуемся определением схемы. В базисе $\{f_1, \dots, f_m\}$ последовательность функций g_i таких, что $g_i = x_j$ или $g_i = f_j(g_{l_1}, \dots, g_{l_p})$, где $l_1, \dots, l_p < i$, называется схемой.

Докажем по индукции по номеру функции в последовательности, что все функции в цепочки линейны, если линейны f_1, \dots, f_m .

База. Для $i = 1$ очевидно, что $g_1 = x_j \Rightarrow g_1$ — линейна.

Предположение. Пусть $\forall i \leq k$ верно, что g_i — линейна.

Шаг. Докажем, что g_{k+1} так же линейна. Если $g_{k+1} = x_j$, то ничего доказывать и не надо. В противном случае $g_{k+1} = f_j(g_{l_1}, \dots, g_{l_p})$. По условию f_j — линейна. Пусть a_{z_1}, \dots, a_{z_c} — ненулевые коэффициенты линейной записи f_j . Тогда распишем $f_j(\vec{g})$ в линейном виде:

$$f_j(\vec{g}) = a_0 \oplus g_{l_{z_1}} \dots \oplus g_{l_{z_c}}$$

Но по предположению индукции $\{g_{l_{z_i}}\}$ — линейные функции (индексы меньше $k+1$). Значит каждую из них можно записать в их линейном виде:

$$f_j(\vec{g}) = a_0 \oplus ((c_{l_{z_1}1} \wedge x_{a1}) \oplus \dots) \oplus \dots \oplus ((c_{l_{z_c}1} \wedge x_{a1}) \oplus \dots)$$

Причем, если в записи повторяются какие-то слагаемые, то в силу правил сложения по модулю, они либо в сумме дают 0, либо эквивалентны одному из этих слагаемых. Т.е. на самом деле

$$f_j(\vec{g}) = a_0 \oplus (y_1 \wedge x_{d_1}) \oplus \dots \oplus (y_s \wedge x_{d_s})$$

Но тогда $f_j(\vec{g})$ — линейная функция, значит g_{k+1} — линейная функция. А значит по принципу полной мат. индукции любая функция в цепочке — линейна, а значит, какую-бы из них не выбрали выходом схемы, схема будет вычислять линейную функцию.

Задача 8. $f(x_1, \dots, x_n)$ — не линейна \Rightarrow ее представление в полиноме Жигалкина имеет хотябы одно слагаемое более чем одной переменной. Из всех таких нелинейных слагаемых выберем одно с наименьшим числом множителей. Переименуем аргументы так, чтобы первые два множителя были x_1 и x_2 . В качестве значения остальных переменных в этом слагаемом выберем 1. Все же остальные переменные примем за 0 (эти константы есть в нашем базисе, значит можно их подставить в функцию). Так как мы выбрали слагаемое с наименьшим числом множителей, то все прочие слагаемые с более чем 1 множителем отличаются хотябы одной переменной, а значит равны 0. В свою очередь все однозначные слагаемые в сумме дают некую константу 0 или 1. При этом сами x_1 и x_2 могли как входить в полином, так и нет, а значит $f(x_1, x_2, 1, \dots, 1, 0, \dots, 0) = x_1 \wedge x_2 \oplus [x_1] \oplus [x_2] \oplus [1]$ (аргументы будем писать в таком красивом виде, просто потому что так удобно; $[a]$ означает, что слагаемое a может и не существовать).

Рассмотрим все варианты.

1. $f(x_1, x_2, 1, \dots, 0, \dots) = x_1 \wedge x_2$ — готово, мы научились получать конъюнкцию в нашем базисе.
2. $f(x_1, x_2, 1, \dots, 0, \dots) = g = x_1 \wedge x_2 \oplus x_1$ (или $x_1 \wedge x_2 \oplus x_2$). Построим таблицу истинности для этого выражения.

x_1	x_2	g
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

Но посмотрим на выражение $f(x_1, \bar{x}_2, 1, \dots, 0, \dots) = x_1 \wedge \bar{x}_2 \oplus x_1$.

x_1	x_2	g
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Что эквивалентно конъюнкции. Т.е. мы выразили конъюнкцию в нашем базисе.

3. $f(x_1, x_2, 1, \dots, 0, \dots) = g = x_1 \wedge x_2 \oplus x_1 \oplus x_2$. Это выражение, как мы помним из прошлого ДЗ, истинно на все наборах аргументов, кроме $x_1 = x_2 = 0$. Значит, $f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots)$ истинно на всех наборах, кроме $x_1 = x_2 = 1$.

Тогда $\neg f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots)$ эквивалентно конъюнкции.

4. $f(x_1, x_2, 1, \dots, 0, \dots) = g = x_1 \wedge x_2 \oplus x_1 \oplus 1$ (или $x_1 \wedge x_2 \oplus x_2 \oplus 1$). Построим таблицу истинности для выражения $x_1 \wedge \bar{x}_2 \oplus x_1 \oplus 1$.

x_1	x_2	g
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Т.е. $\neg f(x_1, \bar{x}_2, 1, \dots, 0, \dots)$ — ровно конъюнкция x_1 и x_2 .

5. $f(x_1, x_2, 1, \dots, 0, \dots) = g = x_1 \wedge x_2 \oplus x_1 \oplus x_2 \oplus 1$. Данное выражение истинно только при $x_1 = x_2 = 0$, а значит $f(\neg x_1, \neg x_2, 1, \dots, 0, \dots) = x_1 \wedge x_2$.

Таким образом мы выразили конъюнкцию через функции базиса.